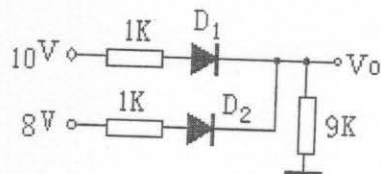


所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效

一、以下每小题 6 分 ($5 \times 6 = 30$ 分)

1. 理想二极管电路如下，判断二极管的状态（导通或截止），求 $V_o = ?$

①



②

