

电路原理

- 一、(15 分) 图示电路中, $u_s = 15\text{V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1\Omega$, $\beta = 0.5$, $\mu = 0.5$, 求电流 i_4 。

