

2001 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

电路原理

一、(10 分) 图示电路中，负载电阻 R_l 可变，计算当 R_l 为何值时可吸收最大功率？并计算此功率值和 R_l 的电压和电流值。

