

中科院大学电工所 2018 年研究生入学考试试题

考试科目：电路原理

一、简述基尔霍夫定律

二、已知电路如下图所示，求端口 ab 的戴维南等效电路。

