

2013 年中科院电子线路真题答案

一、填空题

1) 幅值条件下，相位条件

2) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ，3

3) 小信号低频电路，高频电路

4) 增大放大倍数，提高带负载能力

5) 小

6) 好，小

7) 差模信号、共值信号

8) 39547.422

9) 1000

10) $f(A_1B \cdot C_1D) = B + CD$

11) 3

12) 高阻态