

## 2012 年中科院电子线路真题答案

### 一、填空题

1、单向导电

2、最大整流电流  $I_F$ ，最高反向工作电压  $U_R$ ，反向电流  $I_R$ ，最高工作频率  $f_m$

3、正偏，反偏

4、直接，阻容，变压器，直接

5、 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，3

6、调幅，载波

7、栅源，漏极

8、超前补偿，滞后补偿

9、差模信号，共模信号

10、 $|AF|=1$ ， $\Delta\varphi \neq 2n\pi$ ，相位条件

11、串联，电流

12、带通滤波，带阻滤波器

13、 $(401.1)_8$

14、 $92-8=84$