

2015年 856 电路 参考答案.

一. 1. 三 2. 最大正回电

3. 加反回电压

5. 负反馈.

8. 现态.

4.

6. 计

9. 示

二. 1. A

2. B

6. A

11.

16. A

三. 1. 放大倍数, 输入阻抗, 输出阻抗, 通频带, 非线性失真系数 D ,
最大输出功率和效率.