

2014年 856 电路 参考答案.

一.

1. P, N

2. 单向导电

3. $I = I_s (e^{\frac{U}{U_T}} - 1)$

4. 增大带负载能力

5. 带通

6. 25 11100110

7. 1

8. 与 或 或 与

9. N 个输入的非 或

10. 触发器