



中国科学院《电子线路》考研真题答案，由科大科院考研网独家提供
科大科院考研网 www.kaoyancas.com 专注于中科大、中科院考研专业课辅导

中国科学院研究生院

2016 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题

科目名称：电子线路 参考答案

科大科院考研网独家提供

考生须知：

1. 本试卷满分为150分，全部考试时间总计180分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、填空题

- 1、五
- 2、变窄
- 3、放大倍数、输入电阻、输出电阻、通频带
- 4、增大带负载能力
- 5、滤去高次谐波
- 6、当前存储电路状态
- 7、与非
- 8、1110
- 9、 $Y=S'X_0+SX_1$
- 10、位扩展
- 11、脉冲整形

完整版，请访问www.kaoyancas.net 科大科院考研网，专注于中科大、中科院考研